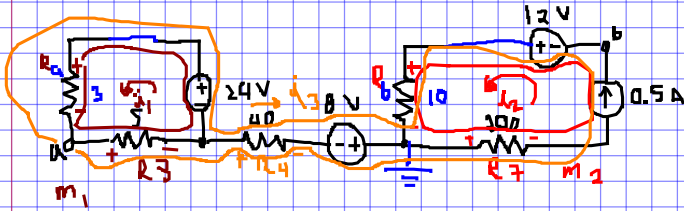


### 3) Reduccion



4)

Applying KVL at mesh 1:


$$\begin{aligned} -V_{R3} + 24V - V_{R4} &= 0 \\ -5i_1 - 3i_1 &= -24V \\ \underline{i_1 = 3A} \end{aligned}$$

Applying KVL at mesh 2:

$$\underline{i_2 = 0.5A}$$

$$i_3 = i_1 - i_2 = 0$$

$$\underline{V_{R4} = R_4 i_3 = 0}$$

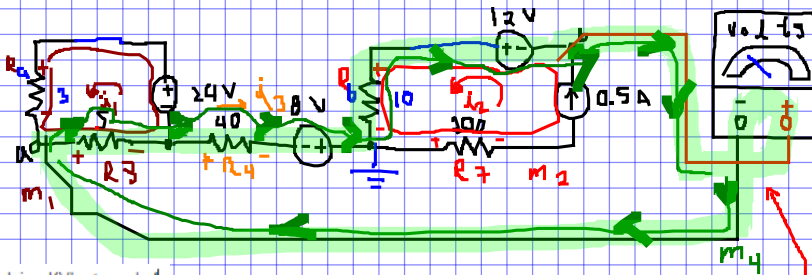

Applying KVL at mesh 4:

$$-V_{R3} - V_{R4} + 8V + V_{R6} - 12V - V_{a,b} = 0$$

$$-V_{R3} - V_{R4} + 8V + V_{R6} - 12V + V_{a,b} = 0$$

$$\begin{aligned} V_{a,b} &= -R_3 i_1 - R_4 i_2 - 4V + R_6 i_2 \\ &= 5(3A) - 40(0.5A) - 4V + 10(0.5A) \end{aligned}$$

$$\underline{V_{a,b} = -15V - 4V + 5V = -14V}$$

Polaridad de l instrumento

\*Polaridad de l instrumento Inversa

