

24.10.2022 Clase 7

$$A \mathbf{i} = \mathbf{B}$$

$$\mathbf{i} = A \backslash \mathbf{B}$$

$$500 i_1 - 833.3 i_2 - 250 i_3 + 250 i_4 = 0 \dots ①$$

$$-1500 i_1 + 500 i_2 + 250 i_3 - 750 i_4 = 0 \dots ②$$

$$i_2 - i_3 = 45 \text{ mA} \dots ③$$

$$i_1 - i_4 = 39 \text{ mA} \dots ④$$

$$A = \begin{pmatrix} 10^3 \times & & & \\ 0.5000 & -0.8333 & -0.2500 & 0.2500 \\ -1.5000 & 0.5000 & 0.2500 & -0.7500 \\ 0 & 0.0010 & -0.0010 & 0 \\ 0.0010 & 0 & 0 & -0.0010 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.0450 \\ 0.0390 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 10^3 \times & & & \\ 0.5000 & -0.8333 & -0.2500 & 0.2500 \\ -1.5000 & 0.5000 & 0.2500 & -0.7500 \\ 0 & 0.0010 & -0.0010 & 0 \\ 0.0010 & 0 & 0 & -0.0010 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.0450 \\ 0.0390 \end{pmatrix}$$

24.10.2022

$$\mathbf{i} = 4 \times 1$$


$$i_1 = 11.0001e-003$$

$$i_2 = 9.0004e-003$$


$$i_3 = -35.9996e-003$$

$$i_4 = -27.9999e-003$$
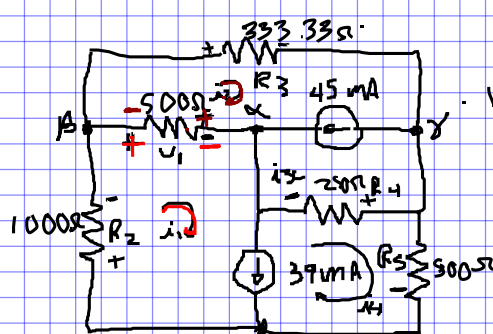
```
syms i1 i2 i3 i4
format shortEng
A=[500 -833.3 -250 250
-1500 500 250 -750
0 1 -1 0
1 0 0 -1]
B=[0
0
45e-3
39e-3]
i=[i1
i2
i3
i4]
i=A\B
```



$$v_1 = R_3 (i_1 - i_2) = 500 \Omega (11 \text{ mA} - 9 \text{ mA}) = 500 \Omega (0.002) = 1 \text{ V}$$

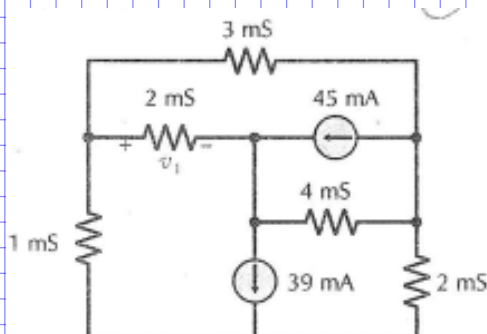

Sección 4.4 Análisis de circuitos con fuentes de voltaje y corriente independientes, mediante voltaje de nodos

P 4.4-7 Calcule  $v_a$  en el circuito de la figura P 4.4-7.

Respuesta:  $v_a = 19.37 \text{ V}$


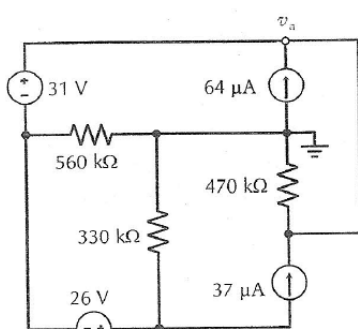



Figura P 4.4-7

50 x

0)

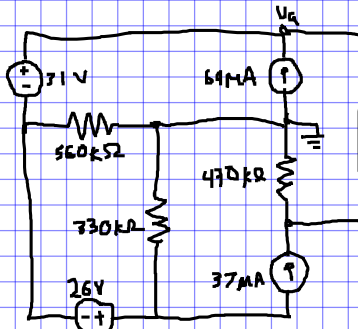

$$1) v_a = 0$$

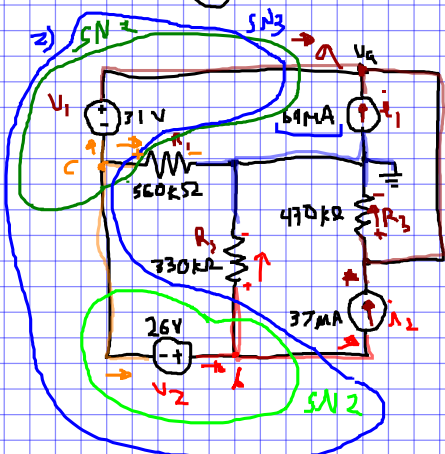

3) ✓ 4) KCL SN3

$$i_1 - i_{R3} + i_1 - i_{R2} - i_2 - i_{R1} = 0$$

$$i_1 - i_{R3} - i_{R2} - i_{R1} = 0$$

$$-\frac{v_a}{R_3} - \frac{v_b}{R_2} - \frac{v_c}{R_1} = -64 \mu\text{A}$$

$$-\frac{v_a}{470 \text{ k}\Omega} - \frac{v_b}{330 \text{ k}\Omega} - \frac{v_c}{560 \text{ k}\Omega} = -64 \mu\text{A}$$


m.c.m.

470	330	560	2
235	165	280	1
		140	2
		70	2
235	165	35	5
47	33	7	3
47	11	7	7
47	11	1	11
47	1		47

$$-\frac{v_a}{470 \text{ k}\Omega} - \frac{v_b}{330 \text{ k}\Omega} - \frac{v_c}{560 \text{ k}\Omega} = -64 \mu\text{A}$$

$$\frac{968.580}{470.000} v_a - \frac{968.580}{330.000} v_b - \frac{968.580}{560.000} v_c = (-0.00064) (968.580)$$
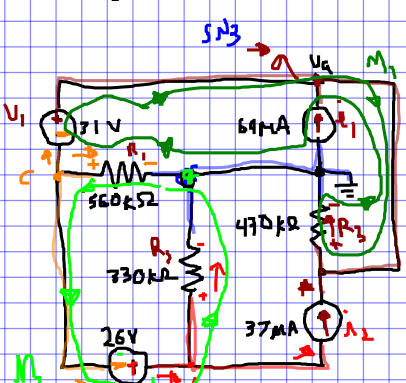
$$1.84 \text{ V} v_a - 2.63 \text{ V} v_b - 1.55 \text{ V} v_c = -0.62 \text{ V} \dots ①$$



KVL  $M_1$

$$v_{R1} + v_1 - v_{R3} = 0$$

$$v_c + v_1 - v_a = 0$$

$$v_1 = v_a - v_c$$

$$v_a - v_c = 31 \text{ V} \dots ②$$

KVL  $M_2$

$$v_{R1} + v_2 - v_{R2} = 0$$

$$v_c + v_2 - v_b = 0$$

$$v_2 = v_b - v_c$$

$$v_b - v_c = 26 \text{ V} \dots ③$$