
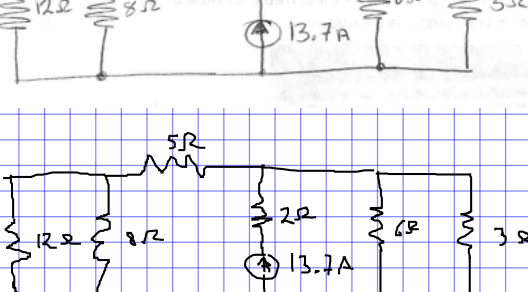


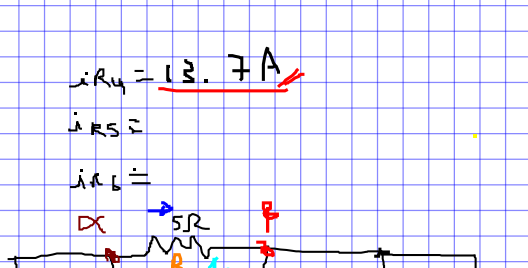• Para el siguiente circuito encontrar las corrientes en todas las resistencias.





Sol:



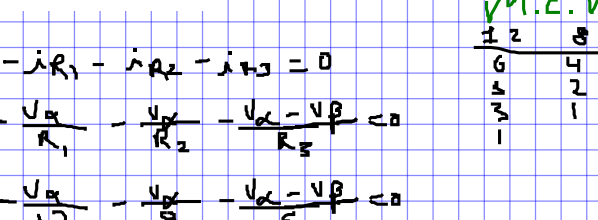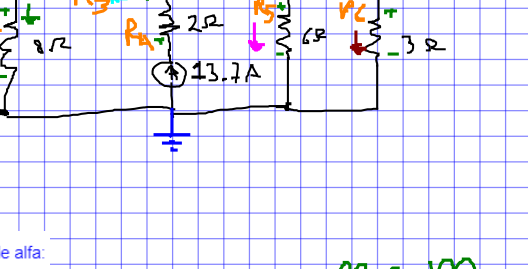1)


$$i_{R1} = i_{R4} = 13.7 \text{ A}$$
$$i_{R2} = i_{R5} =$$
$$i_{R3} = i_{R6} =$$



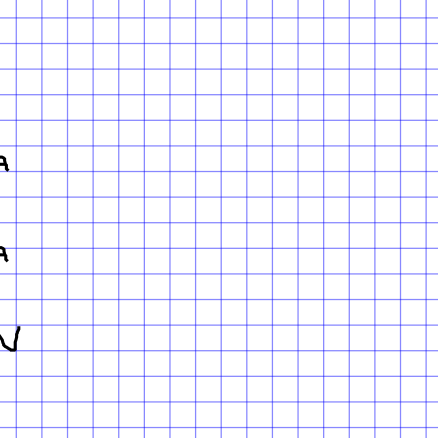4) KCL

Applying KCL at Node alpha

$$-i_{R1} - i_{R2} - i_{R3} = 0$$
$$-\frac{V_{\alpha}}{R_1} - \frac{V_{\alpha}}{R_2} - \frac{V_{\alpha} - V_{\beta}}{R_5} = 0$$
$$-\frac{V_{\alpha}}{12} - \frac{V_{\alpha}}{4} - \frac{V_{\alpha} - V_{\beta}}{5} = 0$$
$$-10V_{\alpha} - 15V_{\alpha} - 3V_{\alpha} + 3V_{\beta} = 0$$
$$-28V_{\alpha} + 3V_{\beta} = 0 \dots \textcircled{1}$$



Applying KCL at Node beta

$$-i_{R5} + i_{R4} - i_{R6} - i_{R3} = 0$$
$$-\frac{V_{\beta} - V_{\alpha}}{R_5} - \frac{V_{\beta}}{R_6} - \frac{V_{\beta}}{R_3} = -13.7 \text{ A}$$
$$-\frac{V_{\beta} - V_{\alpha}}{5} - \frac{V_{\beta}}{6} - \frac{V_{\beta}}{3} = -13.7 \text{ A}$$
$$-6V_{\beta} + 6V_{\alpha} - 5V_{\beta} - 10V_{\beta} = -411 \text{ V}$$
$$6V_{\alpha} - 21V_{\beta} = -411 \text{ V} \dots \textcircled{2}$$


Por sustitución

$$V_{\alpha} = \frac{24V_{\beta}}{99} \dots \textcircled{3}$$
$$6\left(\frac{24V_{\beta}}{99}\right) - 21V_{\beta} = -411 \text{ V}$$
$$V_{\alpha} = \frac{-411 \text{ V}}{\left(\frac{144}{99} - 21\right)} = 22.75 \text{ V}$$
$$V_{\alpha} = \frac{24}{99}(22.75 \text{ V}) = 11.14 \text{ V}$$


Applying Ohm's Law

$$i_{R1} = \frac{V_{\alpha}}{R_1} = \frac{11.14 \text{ V}}{12 \Omega} = 0.92 \text{ A}$$
$$i_{R2} = \frac{V_{\alpha}}{R_2} = \frac{11.14 \text{ V}}{4 \Omega} = 2.78 \text{ A}$$
$$i_{R3} = \frac{V_{\alpha} - V_{\beta}}{R_5} = \frac{11.14 \text{ V} - 22.75 \text{ V}}{5 \Omega} = -2.32 \text{ A}$$
$$i_{R4} = 13.7 \text{ A}$$
$$i_{R5} = \frac{V_{\beta}}{R_6} = \frac{22.75 \text{ V}}{6 \Omega} = 3.79 \text{ A}$$
$$i_{R6} = \frac{V_{\beta}}{R_3} = \frac{22.75 \text{ V}}{3 \Omega} = 7.58 \text{ A}$$



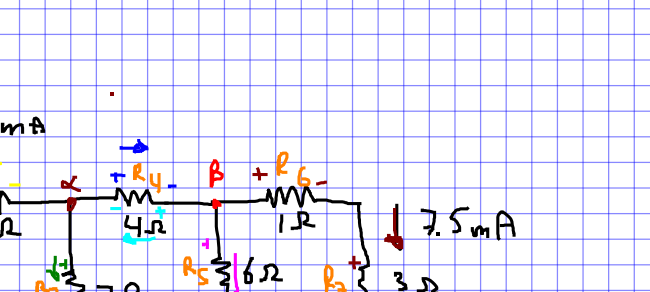
• Para el siguiente circuito encuentrese la fuente de Voltaje V_s la cual da como resultado una corriente de 7.5 mA en el resistor de 3Ω.



Sol:

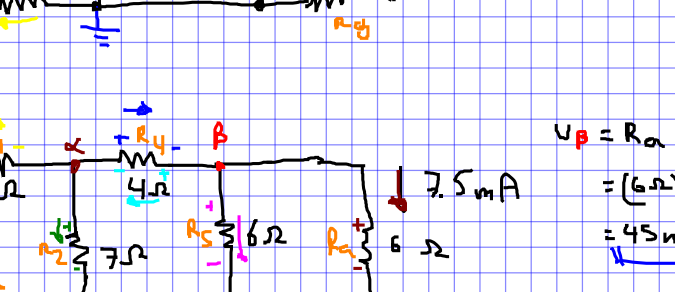


1) $V_s = ?$

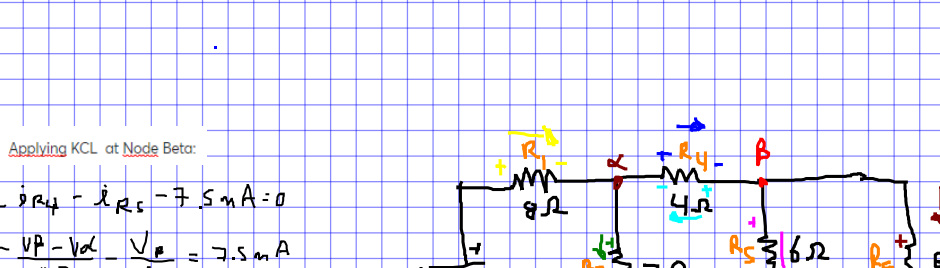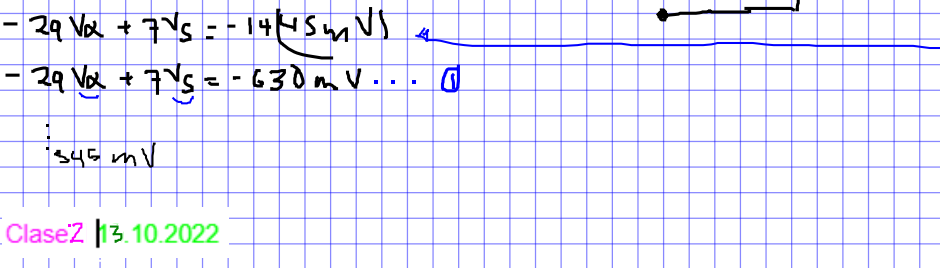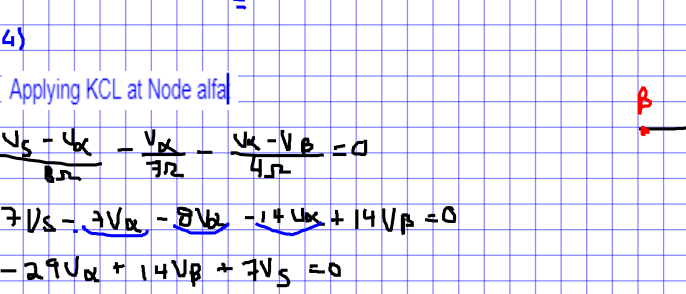

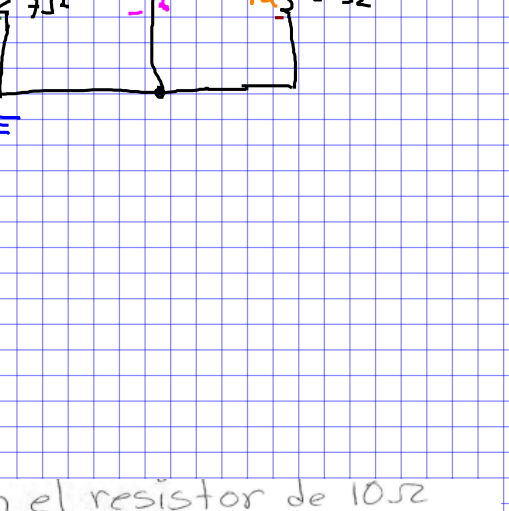
4) Applying KCL at Node alpha

$$\frac{V_s - V_{\alpha}}{8 \Omega} - \frac{V_{\alpha}}{12 \Omega} - \frac{V_{\alpha} - V_{\beta}}{4 \Omega} = 0$$
$$7V_s - 3V_{\alpha} - 8V_{\beta} - 1 + V_{\alpha} + 14V_{\beta} = 0$$
$$-29V_{\alpha} + 14V_{\beta} + 7V_s = 0$$
$$-29V_{\alpha} + 7V_s = -14(5 \text{ mV})$$
$$-29V_{\alpha} + 7V_s = -630 \text{ mV} \dots \textcircled{1}$$
$$V_{\alpha} = 545 \text{ mV}$$




$$V_{\beta} = i_{R6} R_6 = (7.5 \text{ mA})(6 \Omega) = 45 \text{ mV}$$
$$V_s = -630 \text{ mV} + 29V_{\alpha}$$
$$= -630 \text{ mV} + 29(545 \text{ mV}) = 345 \text{ mV}$$


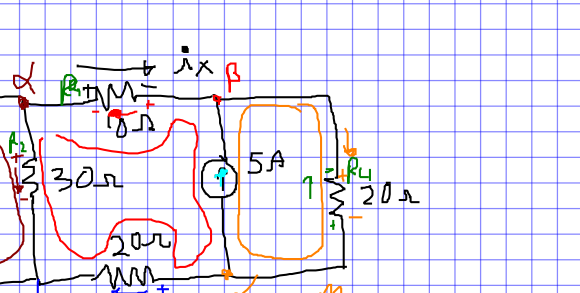
• Obtégase la corriente I_x en el resistor de 10Ω del circuito mostrado.



Sol:

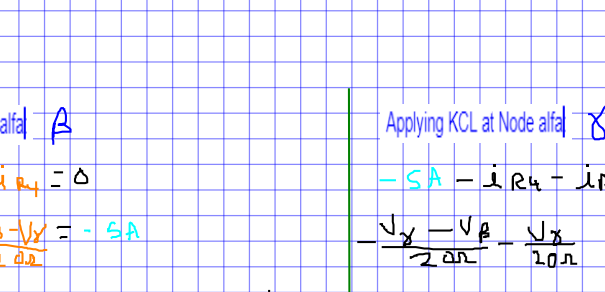

1) $I_x = ?$

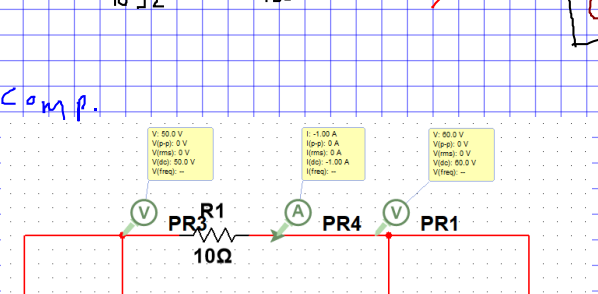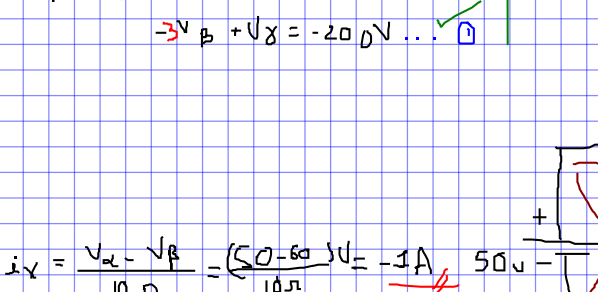

3) Red.

$$V_{\alpha} = 50 \text{ V}$$

4)

Applying KCL at Node alpha

$$5 \text{ A} + i_{R1} - i_{R2} = 0$$
$$\frac{V_{\alpha} - V_{\beta}}{10 \Omega} - \frac{V_{\beta} - V_{\gamma}}{20 \Omega} = -5 \text{ A}$$
$$2V_{\alpha} - 2V_{\beta} - V_{\beta} + V_{\gamma} = -100 \text{ V}$$
$$3V_{\beta} + V_{\gamma} = -100 \text{ V} - 100 \text{ V}$$
$$3V_{\beta} + V_{\gamma} = -200 \text{ V} \dots \textcircled{1}$$

Applying KCL at Node beta

$$-5 \text{ A} - i_{R4} - i_{R3} = 0$$
$$\frac{V_{\beta} - V_{\gamma}}{20 \Omega} - \frac{V_{\beta}}{20 \Omega} = 5 \text{ A}$$
$$-V_{\beta} + V_{\gamma} - V_{\beta} = 100 \text{ V}$$
$$V_{\gamma} - 2V_{\beta} = 100 \text{ V} \dots \textcircled{2}$$
$$-6V_{\beta} + V_{\gamma} = -400 \text{ V}$$
$$V_{\beta} - 2V_{\gamma} = 100 \text{ V}$$
$$-5V_{\beta} = -300 \text{ V}$$
$$V_{\beta} = 60 \text{ V}$$

$$i_x = \frac{V_{\alpha} - V_{\beta}}{10 \Omega} = \frac{(50 - 60) \text{ V}}{10 \Omega} = -1 \text{ A}$$

Comp.

