

class 5 21.10.2022

P 4.3-2 Para el circuito de la figura P 4.3-2, determine los voltajes  $v_a$  y  $v_b$  cuando  $R_1 = 100\Omega$ ,  $R_2 = 200\Omega$  y  $R_3 = 400\Omega$ .


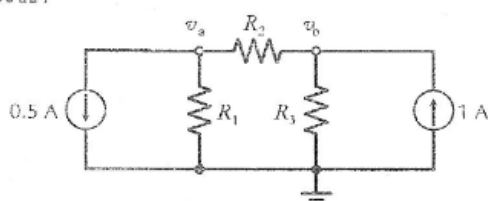


Figura P 4.3-2

Soy:

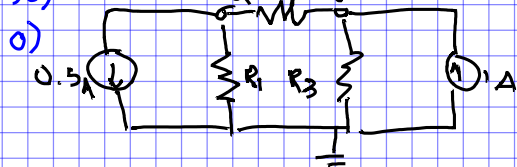


1)

$$\begin{aligned} v_a &= ? & R_1 &= 100\Omega \\ v_b &= ? & R_2 &= 200\Omega \\ & & R_3 &= 400\Omega \end{aligned}$$

2) labels

3) ✓

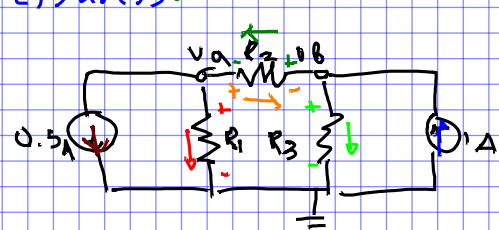

4)

Applying KCL at node a:

$$\begin{aligned} \text{KCL} & \quad \begin{matrix} \oplus \\ i \end{matrix} \quad \begin{matrix} \ominus \\ v \end{matrix} \\ \text{KVL} & \quad v \quad i \end{aligned}$$

$$-0.5A - i_{R1} - i_{R2} = 0$$

$$-\frac{v_a}{R_1} - \frac{v_a - v_b}{R_2} = 0.5A$$

$$-\frac{v_a}{100\Omega} - \frac{v_a - v_b}{200\Omega} = 0.5A$$

$$-2v_a - v_a + v_b = 100V$$

$$-3v_a + v_b = 100V \dots \textcircled{1}$$

Applying KCL at node b:

$$\begin{aligned} R_1 &= 100\Omega \\ R_2 &= 200\Omega \\ R_3 &= 400\Omega \end{aligned}$$

$$-i_{R2} - i_{R3} + 1A = 0$$

$$-\frac{v_b - v_a}{R_2} - \frac{v_b}{R_3} = -1A$$

$$-\frac{v_b - v_a}{200\Omega} - \frac{v_b}{400\Omega} = -1A$$



$$-2v_b + 2v_a - v_b = -400V$$

$$-3v_b + 2v_a = -400V \dots \textcircled{2}$$

For same const:

$$\begin{aligned} (-3v_a + v_b = 100V) \times 3 & \rightarrow -9v_a + 3v_b = 300V \\ 2v_a - 3v_b = -400V & \rightarrow \quad \quad \quad -7v_a = -100V \\ & \rightarrow v_a = 14.28V \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} v_b &= 100V + 3v_a \\ &= 100V + 3(14.28V) \\ v_b &= 147.84V \end{aligned} \right\}$$

5) comprobación:

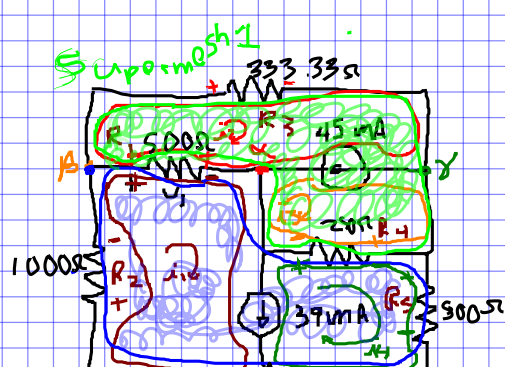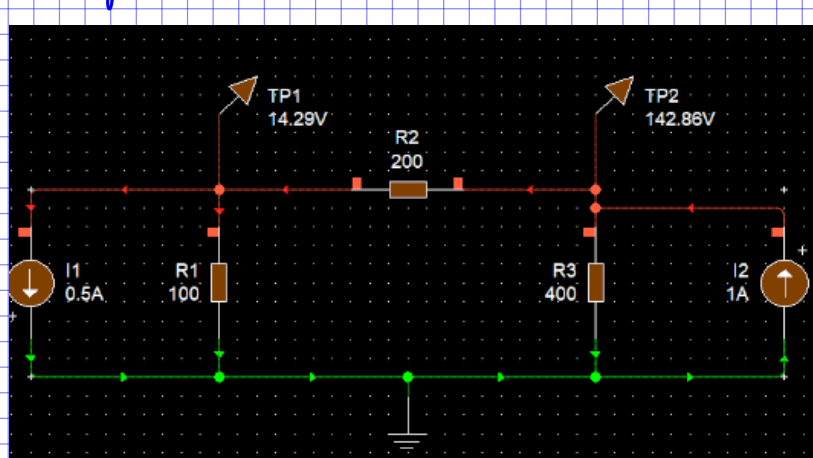

Supermesh 2

Applying KVL at Supermesh 1

$$-v_{R3} - v_{R4} - v_{R1} = 0$$

$$-v_{R3} - v_{R4} - v_1 = 0$$

$$-R_3 i_1 - R_4 (i_3 - i_4) - R_1 (i_2 - i_1) = 0$$

$$-333.33 i_2 - 250 i_3 + 250 i_4 - 500 i_2 + 500 i_1 = 0$$

$$500 i_1 - 833.33 i_2 - 250 i_3 + 250 i_4 = 0 \dots \textcircled{1}$$

Applying KVL at Supermesh 2

$$-v_{R2} - v_{R1} - v_{R4} - v_{R5} = 0$$

$$-R_2 i_1 - R_1 (i_1 - i_2) - R_4 (i_4 - i_3) - R_5 i_4 = 0$$

$$-R_2 i_1 - R_1 i_1 + R_1 i_2 - R_4 i_4 + R_4 i_3 - R_5 i_4 = 0$$

$$-(R_2 + R_1) i_1 + R_1 i_2 + R_4 i_3 - (R_4 + R_5) i_4 = 0$$

$$-1500 i_1 + 500 i_2 + 250 i_3 - 750 i_4 = 0 \dots \textcircled{2}$$


$$R_1 = \frac{1}{\frac{1}{51}} = \frac{1}{2mS} = 500\Omega$$

$$R_2 = \frac{1}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{1mS} = 1000\Omega$$

$$R_3 = \frac{1}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3mS} = 333.33\Omega$$

$$R_4 = \frac{1}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4mS} = 250\Omega$$
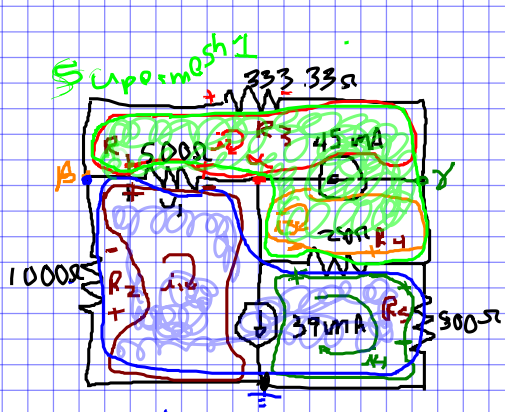
$$R_5 = \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2mS} = 500\Omega$$



Applying KCL at node v

$$45mA - i_2 + i_3 = 0$$

$$-i_2 + i_3 = -45mA$$

$$i_2 - i_3 = 45mA \dots \textcircled{3}$$

Applying KCL at node GND

$$39mA + i_4 - i_1 = 0$$

$$39mA = i_1 - i_4$$

$$i_1 - i_4 = 39mA \dots \textcircled{4}$$