

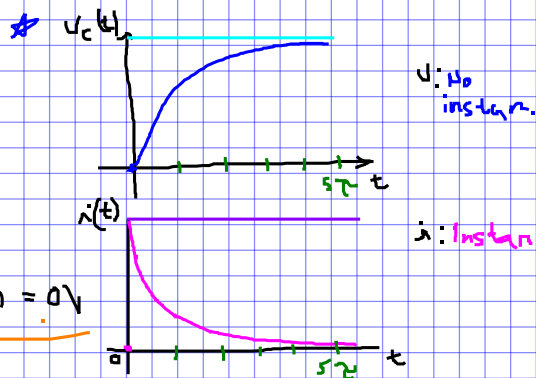
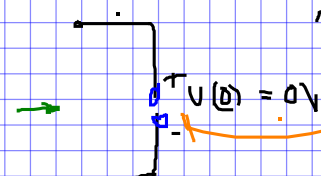


3) $t = 0$

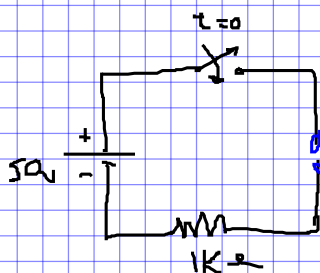

3.2) $t \rightarrow \infty$

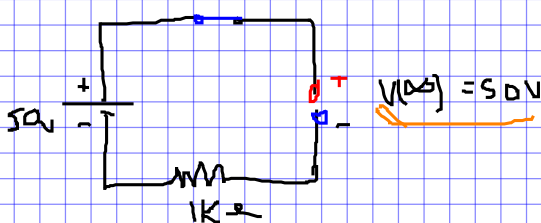

4)

$$i(t) = - \frac{[0V - 50V]}{1000\Omega} e^{-t/\tau}$$

$$i(t) = 0.05 e^{-t/\tau}$$

$$i(2\frac{1}{2}\tau) = 0.05 e^{-2\frac{1}{2}}$$

$$= 0.05 e^{-2.5}$$

$$= 0.004 A$$

$$i(2\frac{1}{2}\tau) = 4.0 mA$$

conu.
F.M. → Der.
 $2\frac{1}{2} = 2.5$

P 4.3-3 Obtenga v_1 en el circuito mostrado en la figura

P 4.3-3.

Respuesta: $v_1 = 1 V$

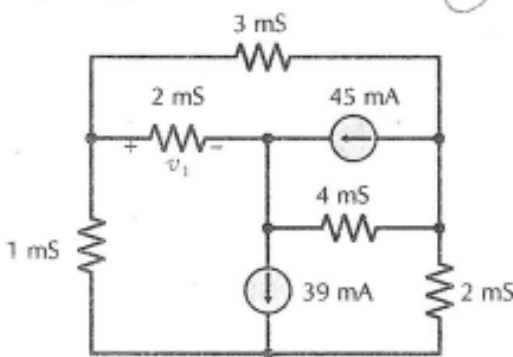



Figura P4.3-3

CHAPTER 1 Electric Circuit Variables

1.3 Systems of Units


QUANTITY	UNIT NAME	FORMULA	SYMBOL
Acceleration — linear	meter per second per second	m/s^2	
Velocity — linear	meter per second	m/s	
Frequency	hertz	s^{-1}	Hz
Force	newton	$kg \cdot m/s^2$	N
Pressure or stress	pascal	N/m^2	Pa
Density	kilogram per cubic meter	kg/m^3	
Energy or work	joule	$N \cdot m$	J
Power	watt	J/s	W
Electric charge	coulomb	$A \cdot s$	C
Electric potential	volt	W/A	V
Electric resistance	ohm	V/A	Ω
Electric conductance	siemens	A/V	S
Electric capacitance	farad	C/V	F
Magnetic flux	weber	$V \cdot s$	Wb
Inductance	henry	Wb/A	H

0)

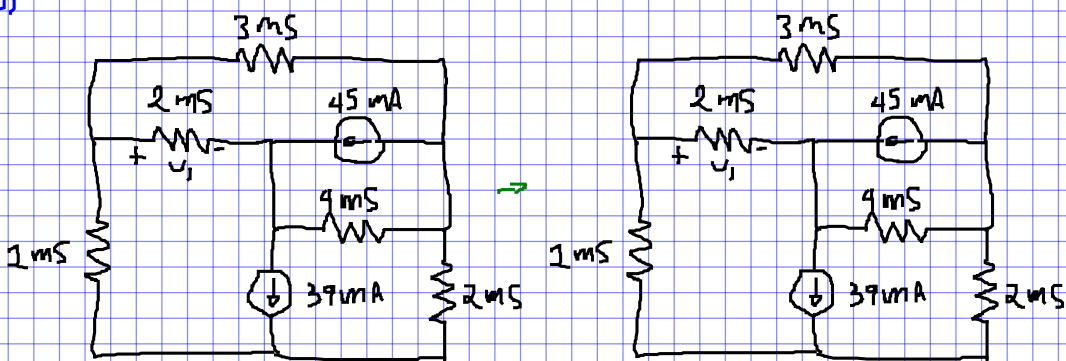

$$1) \begin{matrix} U_1 = \\ R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \\ R_5 \end{matrix}$$

2)

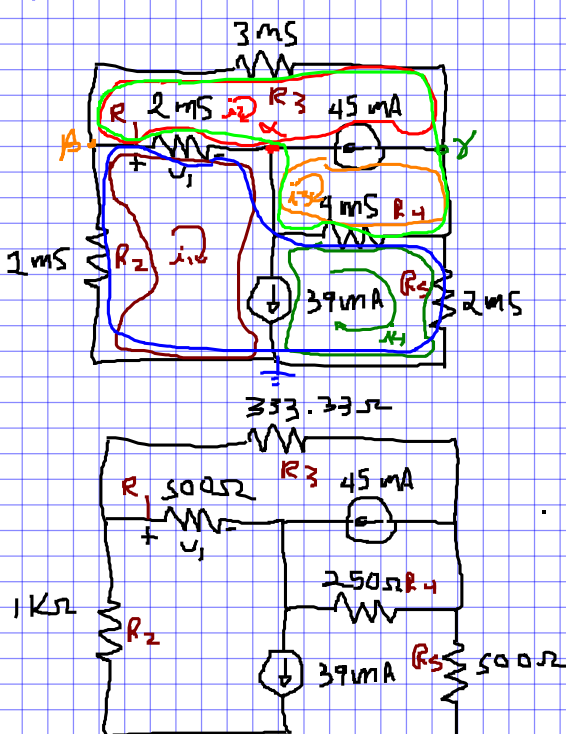

3) ✓ 4)

$$R_1 = \frac{1}{\frac{1}{500}} = 500 \Omega$$

$$R_2 = \frac{1}{\frac{1}{1000}} = 1000 \Omega$$

$$R_3 = \frac{1}{\frac{1}{333.33}} = 333.33 \Omega$$

$$R_4 = \frac{1}{\frac{1}{250}} = 250 \Omega$$

$$R_5 = \frac{1}{\frac{1}{500}} = 500 \Omega$$