
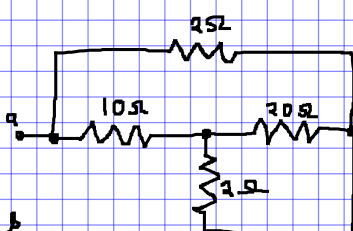



sol:  
1)

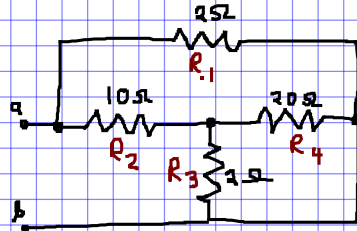

2)  $R_{ab} = ?$




3) Red.

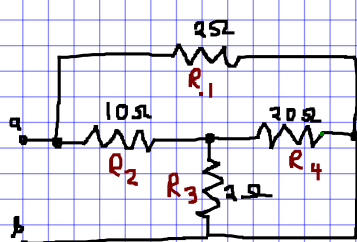


$$R_a = R_3 \parallel R_4 = \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{(5)(20)}{5 + 20} = \frac{40}{25} = 1.6 \Omega$$

$$R_b = R_2 + R_a = 10 \Omega + 1.6 \Omega = 11.6 \Omega$$

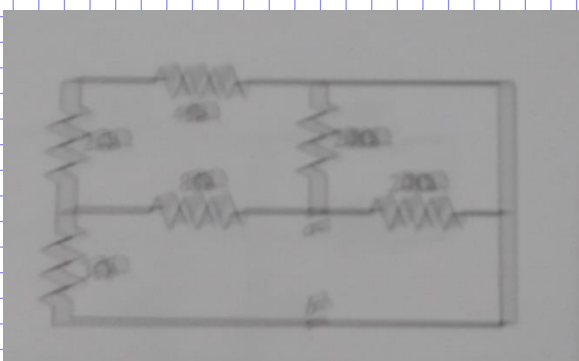
$$R_{ab} = R_c = R_1 \parallel R_b = \frac{(25)(11.6)}{25 + 11.6} = \frac{290}{36.6} = 7.92 \Omega$$




sol:  
1)

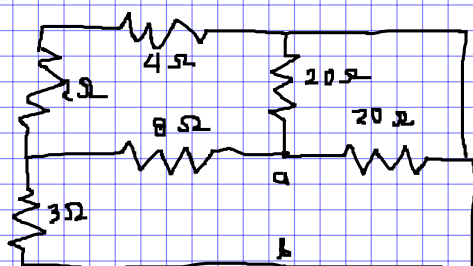

2)  $R_{ab} = ?$

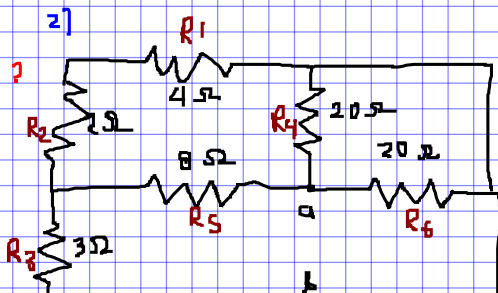


3)

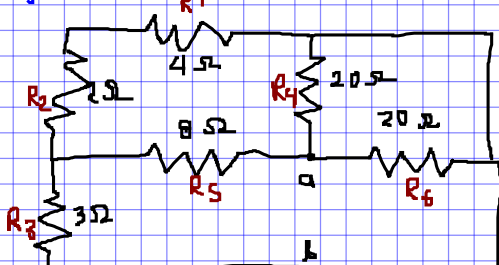

$$R_a = R_1 + R_2 = 4 \Omega + 2 \Omega = 6 \Omega$$

$$R_b = R_4 \parallel R_6 = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = \frac{400}{40} = 10 = \frac{30}{1} = \frac{R}{2} = 10$$
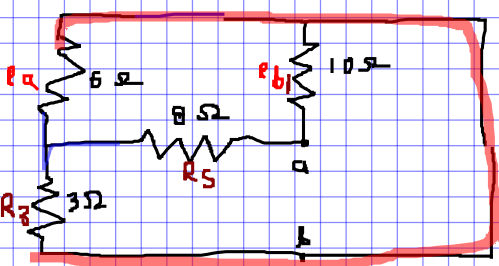
$$R_c = R_a \parallel R_3 = \frac{(6)(3)}{6 + 3} = \frac{18}{9} = 2$$



$$R_d = R_5 + R_c = 8 \Omega + 2 \Omega = 10 \Omega$$

$$R_{ab} = R_b \parallel R_d = \frac{(10)(10)}{20} = 5 \Omega$$

Conf. p 4.4-7

$$-1.84 V_a - 2.63 V_b - 1.55 V_c = -55.58 V \dots (1) \quad V_a = ?$$

$$V_a - V_c = 31 V \dots (2) \quad \text{res. } V_a \quad V_a = 31 + V_c$$

$$V_b - V_c = 25 V \dots (3) \quad \text{res. } V_b \quad V_b = 25 + V_c$$

$$-1.84(31 + V_c) - 2.63(25 + V_c) - 1.55 V_c = -55.58 V \dots (4)$$

$$-57.04 - 1.84 V_c - 65.75 - 2.63 V_c - 1.55 V_c = -55.58 V$$

$$-6.02 V_c = 69.84 V$$

$$V_c = \frac{69.84 V}{-6.02} = -11.60 V$$

De (2) res.  $V_a$ :

$$V_a - V_c = 31 V \dots (2) \quad V_a = 31 V + V_c = 31 V - 11.60 V = 19.4 V //$$