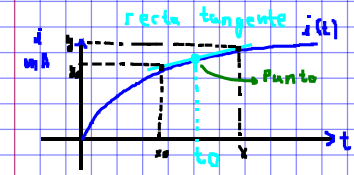


# Reposo Cálculo Diferencial


## Derivada
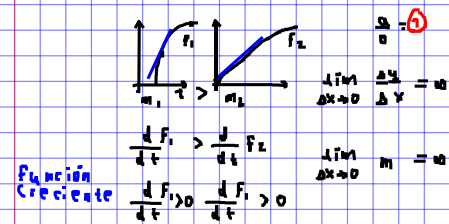
### Concepto puntual




$$v(t_0) = L \frac{d}{dt} i(t_0)$$

$$\frac{d}{dt} i(t_0) \cdot m_1 = \frac{y_1 \cdot y_2}{x_1 \cdot x_2} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$



## Diferencial

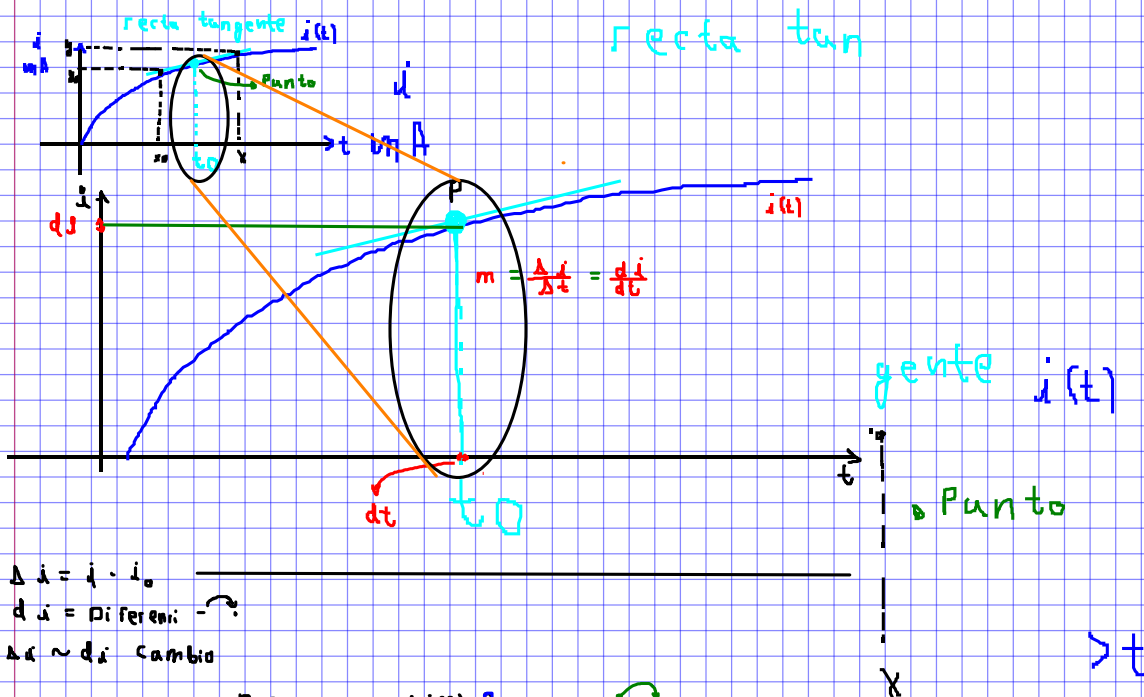

$$\Delta i = i - i_0$$

$$d i = \text{Diferenci}$$

$$\Delta x \sim d x \text{ Cambio}$$

Diferenciales  $\frac{d i(t)}{d t}$  } Derivada  $\frac{\text{Cambio}}{\text{Razon (division) de Cambio}}$

### 8.3 The Response of a First-Order Circuit to a Constant Input

P 8.3-28 After time  $t = 0$ , a given circuit is represented by the circuit diagram shown in Figure P 8.3-28.

- (a) Suppose that the inductor current is  $i(t) = 21.6 + 28.4 e^{-4t}$  mA for  $t \geq 0$ . Determine the values of  $R_1$  and  $R_3$ .
- (b) Suppose instead that  $R_1 = 16 \Omega$ ,  $R_3 = 20 \Omega$ , and the initial condition is  $i(0) = 10$  mA. Determine the inductor current for  $t \geq 0$ .

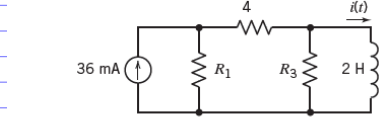


Figure P 8.3-28

8. Norton  $R_t, L, C$  Source




$$R_t = 16 \Omega$$

$$i_{sc} = 36 \text{ mA}$$

$$\tau = \frac{L}{R_t} = 0.1 \text{ s}$$

$$i(t) = 21.6 + 28.4 e^{-4t} \text{ mA}$$

$$i(0) = 10 \text{ mA}$$

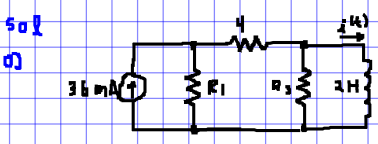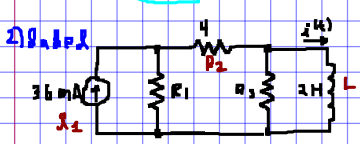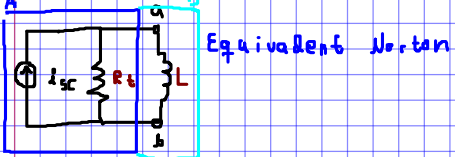

$$1. a) R_1 = 16 \Omega, R_3 = 20 \Omega$$

$$i(t) = 21.6 + 28.4 e^{-4t} \text{ mA } t \geq 0$$

$$v(t) = L \frac{d}{dt} i(t)$$

$$1. b) R_1 = 16 \Omega, R_3 = 20 \Omega$$

$$i(0) = 10 \text{ mA}$$

$$i(t) = 21.6 + 28.4 e^{-4t} \text{ mA } t \geq 0$$